

SỞ GD & ĐT VĨNH
PHÚC
TRƯỜNG THPT TRẦN
PHÚ

ĐỀ THI KHẢO SÁT THÁNG 01 NĂM HỌC 2021-
2022
MÔN VẬT LÝ 11
(Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH
THỨC

Mã đề thi: 211

Họ tên thí sinh:.....Số báo
danh:.....

Câu 1. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào **sai** ?

- A. Ở điều kiện bình thường không khí là điện môi.
- B. Dòng điện trong chất khí tuân theo định luật Ôm.
- C. Khi bị đốt nóng không khí dẫn điện.
- D. Những tác nhân bên ngoài gây nên sự ion hóa chất khí gọi là tác nhân ion hóa.

Câu 2. Nguyên nhân gây ra điện trở của kim loại là do

- A. sự va chạm của các ion dương ở các nút mạng với nhau
- B. sự va chạm của các electron với nhau
- C. sự va chạm của các e với các ion dương ở các nút mạng
- D. sự va chạm của các ion âm ở các nút mạng với nhau

Câu 3. Có n nguồn giống nhau cùng suất điện động E và điện trở trong r ghép nối tiếp. Công thức nào sau đây đúng?

- A. $r_b = r/n$.
- B. $r_b = r$.
- C. $E_b = nE$.
- D. $E_b = E$.

Câu 4. Để môi cháy nhiên liệu trong động cơ đốt trong, người ta đã ứng dụng:

- A. Dòng điện trong kim loại.
- B. Sự phóng điện thành tia.
- C. Hồ quang điện.
- D. Dòng điện trong khí kém.

Câu 5. Chọn câu **đúng**. Kim loại dẫn điện tốt là do

- A. các ion dương cũng tham gia trong việc tải điện.
- B. tất cả các electron trong kim loại đều tự do.
- C. mật độ điện tích tự do trong kim loại là rất lớn
- D. tất cả các electron trong kim loại đều chuyển động có hướng ưu tiên là ngược chiều điện trường.

Câu 6. Đại lượng nào dưới đây không liên quan đến cường độ điện trường của một điện tích điểm Q tại một điểm?

- A. Hằng số điện môi của môi trường.
- B. Khoảng cách r từ Q đến q
- C. Điện tích Q.
- D. Điện tích thử q.

Câu 7. Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một điện trở R thì dòng điện chạy qua có cường độ I. Công suất tỏa nhiệt ở điện trở này **không thể** tính bằng công thức.

- A. $P = RI^2$
- B. $P = R^2I$
- C. $P = \frac{U^2}{R}$
- D. $P = UI$

Câu 8. Chọn câu **đúng**.

A. Trong bán dẫn loại p tổng điện tích là dương.
B. Khi cho bán dẫn loại p và loại n tiếp xúc nhau thì loại p mang điện tích âm và loại n mang điện tích dương.

C. Trong bán dẫn loại n tổng điện tích là âm.

D. Khi cho bán dẫn loại p và loại n tiếp xúc nhau thì loại p mang điện tích dương và loại n mang điện tích âm.

Câu 9. Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào sau đây

A. Ampe kế

B. Oát kế.

C. Công tơ điện.

D. Lực kế.

Câu 10. Hạt tải điện trong bán dẫn loại n là

A. electron.

B. lỗ trống.

C. electron nhiều hơn lỗ trống.

D. lỗ trống nhiều hơn electron.

Câu 11. Khi bị đốt nóng, các hạt tải điện tự do trong chất khí là

A. chỉ là electron.

B. chỉ là ion dương.

C. electron, ion dương và ion âm.

D. chỉ là ion âm.

Câu 12. Trong Pin nhiệt điện có quá trình chuyển hóa

A. nhiệt năng thành điện năng.

B. hóa năng thành điện năng.

C. điện năng thành nhiệt năng.

D. cơ năng thành điện năng.

Câu 13. Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của một tivi thường dùng có cường độ $60\mu\text{A}$. Số electron tới đập vào màn hình của tivi trong mỗi giây là

A. $2,66 \cdot 10^{-14}$

B. $3,75 \cdot 10^{14}$

C. $7,35 \cdot 10^{14}$

D. $0,266 \cdot 10^{-4}$

Câu 14. Câu nào dưới đây là **không** đúng ?

A. Sự dẫn điện của chất khí gọi là không tự lực nếu ngừng kích thích thì dòng điện sẽ biến mất.

B. Nếu ngừng kích thích thì chất khí luôn dẫn điện khi đặt nó vào trong điện trường.

C. Bình thường chất khí hầu như không dẫn điện.

D. Nếu bị kích thích chất khí trở thành dẫn điện.

Câu 15. Hai chất điểm mang điện tích khi đặt gần nhau chúng đẩy nhau thì có thể kết luận

A. chúng đều phải là điện tích dương.

B. chúng trái dấu nhau.

C. chúng đều phải là điện tích âm.

D. chúng cùng dấu nhau.

Câu 16. Hạt tải điện trong bán dẫn là

A. electron và lỗ trống.

B. electron.

C. ion dương và ion âm.

D. electron, ion dương và ion âm.

Câu 17. Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng khi ta hạ nhiệt độ xuống dưới giá trị nào đó thì điện trở của vật dẫn

A. Giảm đột ngột đến giá trị bằng không.

B. Tăng đến vô cực.

C. Giảm đột ngột đến giá trị khác không.

D. Không đổi.

Câu 18. Chọn câu **sai**.

A. điện trở suất của bán dẫn tăng theo nhiệt độ.

B. điện trở suất của bán dẫn giảm khi bị tác dụng của các tác nhân ion hóa khác.

C. điện trở suất của bán dẫn giảm khi bị chiếu sáng

D. điện trở suất của bán dẫn phụ thuộc mạnh vào lượng tạp chất trong nó.

Câu 19. Chọn câu **sai**: Ứng dụng của hiện tượng điện phân được dùng trong:

A. Mạ điện.

B. Đúc điện.

C. Luyện kim.

D. Hàn điện.

Câu 20. Nếu trong bình điện phân có hiện tượng cực dương tan thì có thể coi bình điện phân đó như

A. một máy thu điện.

B. một điện trở thuần.

C. một nguồn điện.

D. một tụ điện.

Câu 21. Chuyển động của electron tự do trong vật dẫn bằng kim loại khi có điện trường ngoài có đặc điểm:

- A. kết hợp chuyển động nhiệt và chuyển động có hướng.
- B. hỗn loạn
- C. theo một phương duy nhất
- D. cùng hướng với điện trường ngoài.

Câu 22. Khi có dòng điện chạy qua bình điện phân thì

- A. các electron đi từ catốt sang anốt.
- B. các ion (+) về catốt, các electron và các ion (-) về anốt.
- C. các ion dương đi về catốt còn các ion âm đi về anốt.
- D. các electron đi về anốt còn các ion dương đi về catốt.

Câu 23. Tìm phát biểu sai về cách mạ bạc một huy chương:

- A. Dùng muối AgNO_3 .
- B. Dùng huy chương làm anốt.
- C. Dùng anốt bằng bạc.
- D. Dùng huy chương làm catốt.

Câu 24. Công thức nào là định luật Ôm cho mạch điện kín gồm một nguồn điện và một điện trở mạch ngoài:

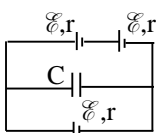
- A. $U_{AB} = I_{AB}(R + r) - \xi$
- B. $U_{AB} = \xi - Ir$
- C. $I = \frac{\xi}{R + r}$
- D. $U_{AB} = \xi + Ir$

Câu 25. Cho mạch điện gồm nguồn E có điện trở trong $r = 1\Omega$ mắc với $R = 9\Omega$ thành mạch kín, bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu suất của nguồn là

- A. 85%
- B. 95%
- C. 80%
- D. 90%

Câu 26. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $E_1 = 1,5\text{V}$; $r_1 = r_2 = 0,5\Omega$; $E_2 = 3,5\text{V}$; $R_1 = 1\Omega$; R là biến trở. Khi biến trở có giá trị 2Ω thì dòng điện qua nó có cường độ 1A. Tìm R_2 ?

- A. $1,75\Omega$.
- B. 1Ω .
- C. $0,125\Omega$.
- D. $0,625\Omega$.

Câu 27. Ba  nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động 2V, điện trở trong 1Ω


và tụ điện có điện dung $2\mu\text{F}$ được mắc như hình vẽ. Điện tích trên tụ là


- A. 10^{-6}C .
- B. $2 \cdot 10^{-6}\text{C}$.
- C. $4 \cdot 10^{-6}\text{C}$.
- D. 0 C.

Câu 28. Một nguồn điện có suất điện động $E = 6\text{ (V)}$, điện trở trong $r = 2\text{ (}\Omega\text{)}$, mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 (W) thì điện trở R có thể có giá trị là

- A. 6Ω .
- B. 4Ω .
- C. 5Ω .
- D. 3Ω .

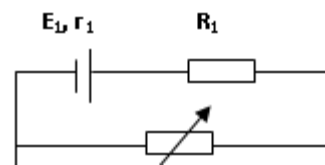Câu 29. Đường biểu diễn sự phụ thuộc của I theo U của hai dây dẫn có điện trở là R_1 và R_2 như hình vẽ. Tìm điện trở tương đương của 2 dây dẫn này khi ta mắc chúng song song với nhau



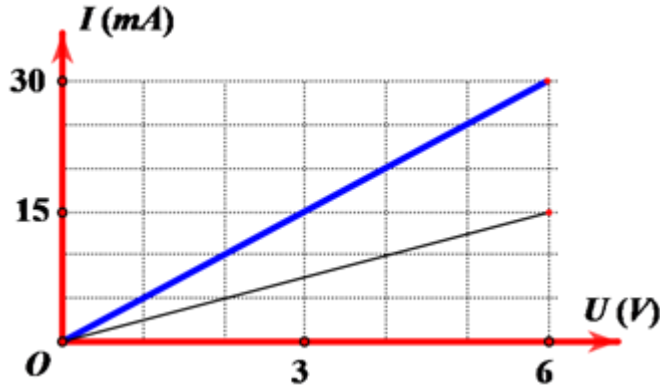

A. 500 Ω .

B. 400/3 Ω .

C. 1000 Ω

D. 400 Ω .

Câu 30. Khi một điện tích $q = -2C$ di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì lực điện sinh công $-6J$. Tìm hiệu điện thế U_{MN} ?

A. 3V.

B. 12V.

C. -12V.

D. -3V.

Câu 31. Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động $E=12$ (V), điện trở trong $r=3(\Omega)$, mạch ngoài gồm điện trở $R_1=6(\Omega)$ mắc song song với một điện trở R . Để công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị

A. 3 Ω .

B. 1 Ω .

C. 2 Ω .

D. 4 Ω .

Câu 32. Để bóng đèn 110V - 55W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220V, người ta phải mắc nối tiếp với nó một điện trở phụ R có giá trị là:

A. 200 Ω .

B. 80 Ω .

C. 220 Ω .

D. 100 Ω .

Câu 33. Có n nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động \mathcal{E} và điện trở trong r được mắc song song với nhau rồi mắc với điện trở $R=r$ để tạo thành một mạch điện kín. Cường độ dòng điện qua R là

A. $I = \frac{\mathcal{E}}{r(n+1)}$

B. $I = \frac{n\mathcal{E}}{(n+1)}$

C. $I = \frac{n\mathcal{E}}{n(r+1)}$

D. $I = \frac{n\mathcal{E}}{r(n+1)}$

Câu 34. Khi điện trở mạch ngoài là $R_1=14\Omega$, thì hiệu điện thế giữa 2 cực của nguồn acqui là $U_1=28V$. Khi điện trở mạch ngoài là $R_2=29\Omega$, thì hiệu điện thế giữa 2 cực của nguồn acqui là $U_2=29V$. Tính điện trở trong của bộ acqui.

A. $r=1$ Ω .


B. 0,5 Ω .

C. 0,2 Ω .

D. 0,1 Ω .

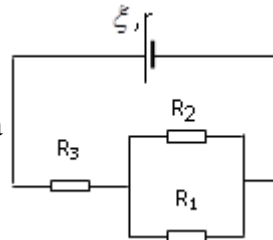Câu 35. Có ba điện trở $R_2=2R_1$; $R_3=3R_1$ mắc vào mạch như hình vẽ. Nếu công suất tiêu thụ trên

R_1 là 8W thì công suất tiêu thụ trên R_3 là



A. 54W.

B. 72W.

C. 36W.

D. 12W

Câu 36. Hai acquy có suất điện động $E_1=E_2=E_0$ điện trở trong là r_1 và r_2 . Acquy thứ nhất E_1 có thể cung cấp công suất mạch ngoài cực đại là $P_1=20W$, acquy thứ hai E_2 có thể cung cấp công suất mạch ngoài cực đại là $P_2=30W$. Hai acquy ghép nối tiếp, công suất mạch ngoài cực đại là:


A. $P_{\max}=50W$

B. $P_{\max}=40W$

C. $P_{\max}=45W$

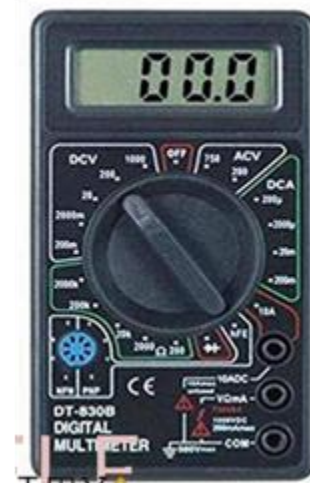D. $P_{\max}=48W$

- A.** đo điện áp xoay chiều. **B.** đo dòng điện một chiều.
C. đo điện trở của đoạn mạch. **D.** đo điện áp một chiều.



01. B; 02. C; 03. C; 04. B; 05. C; 06. D; 07. B; 08. B; 09. A; 10. C; 11. C; 12. A; 13. B; 14. B;
15. D;
16. A; 17. A; 18. A; 19. D; 20. B; 21. A; 22. C; 23. B; 24. C; 25. D; 26. D; 27. D; 28. B; 29. B;
30. A;
31. C; 32. C; 33. D; 34. A; 35. A; 36. D; 37. C; 38. D; 39. A; 40. D;

